

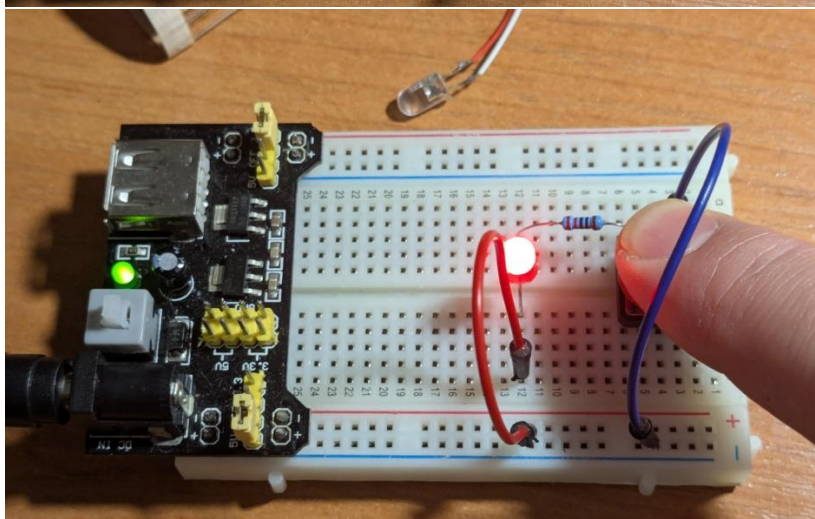


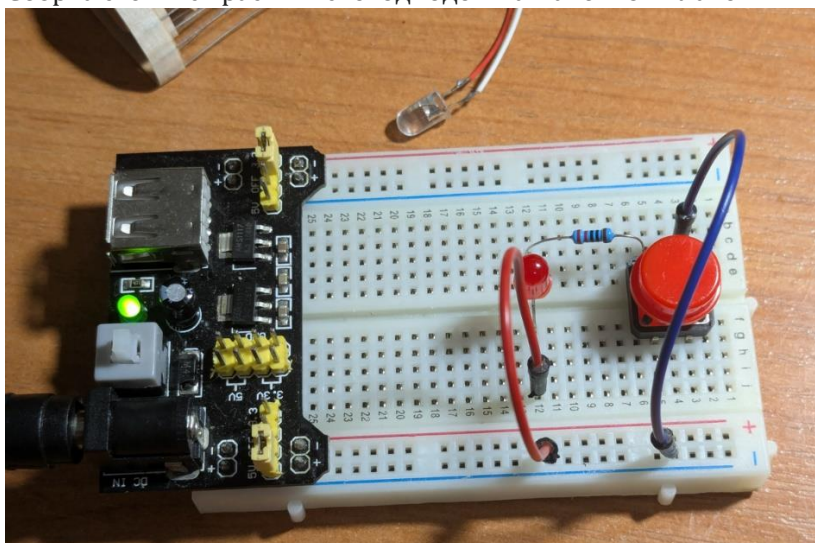
1. Сборка схемы с красным светодиодом на макетной плате:



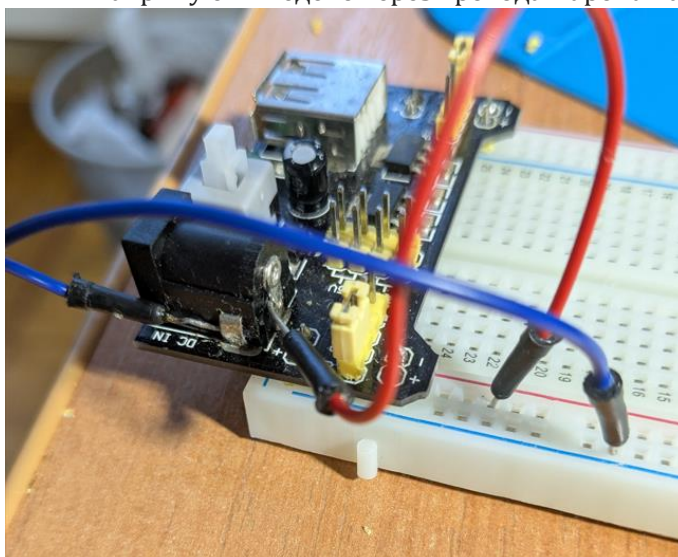2. Падение напряжения на резисторе, $U_r=2,85$ В; на светодиоде $U_{led}=1,93$ В.
3. Ток в цепи $I = 13,2$ мА.
4. 12 В напрямую выведено через провода Dupont на шины питания платы



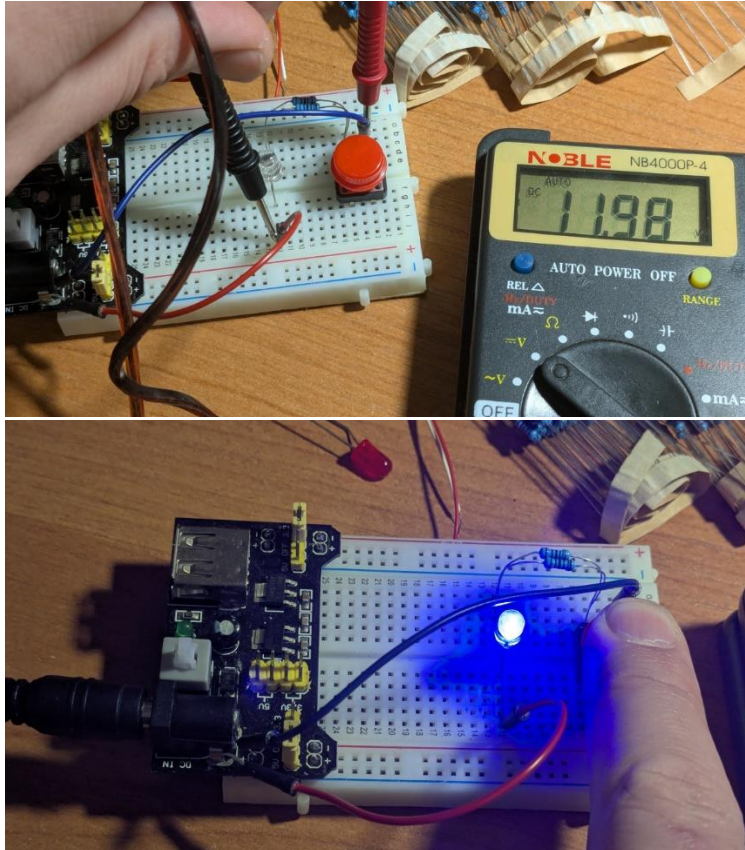
5. Сборка с синим светодиодом (вместо 4700м применены 2 параллельных 1 кОм, $R_{экв} = 500 \text{ Ом}$, отклонение по номиналу менее 10%):





6. Падение напряжения на сопротивлении, $U_r = 8,94 \text{ В}$; на светодиоде $U_{led} = 3 \text{ В}$.

7. Ток в цепи $I = 17,94 \text{ мА}$.

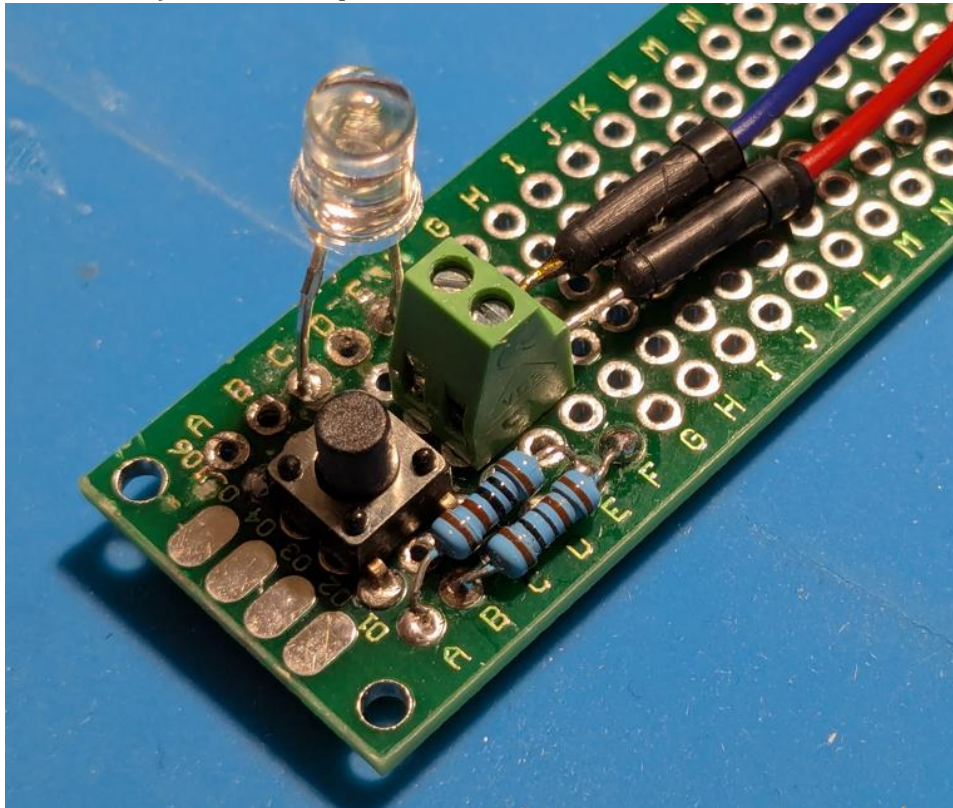8. Сборка на монтажной плате (синий светодиод, сопротивление $2 \times 1 \text{ кОм} \Rightarrow 500 \text{ Ом}$, кнопка SMD), винтовой терминал



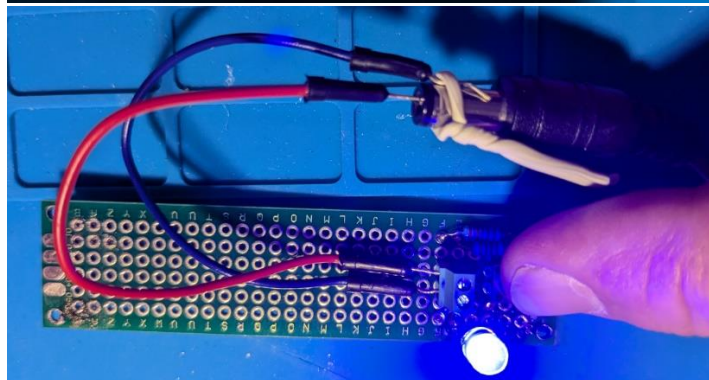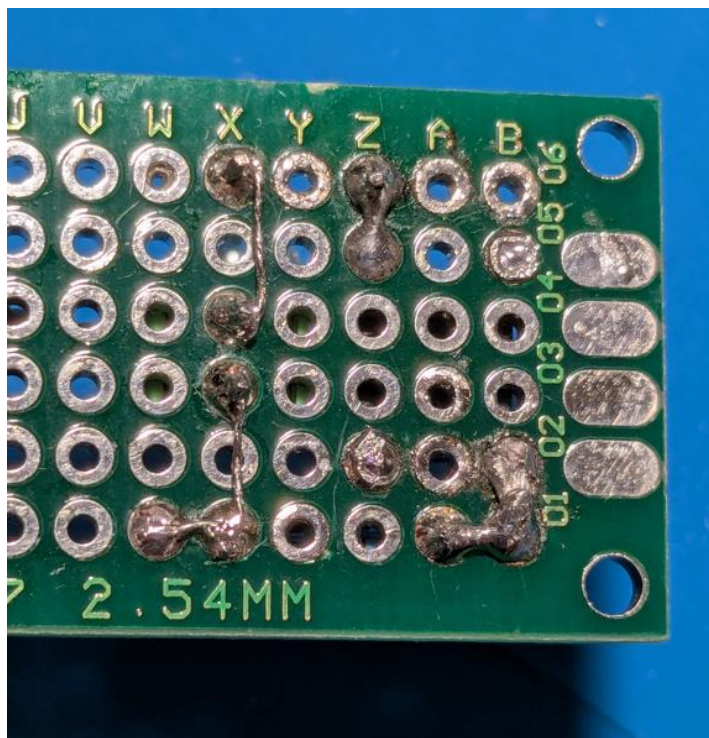

9. Демонтаж

